

Návrh číslicových systémů: výstupní zpráva k projektu „Přístupový terminál“

Jméno: Ondřej Ondryáš

Login: xondry02

Přístupové kódy: 2051695357; 2093644584

Vstupní signály:

- KEY (15:0) – v diagramu označeno K. Symbol # odpovídá hodnotě **15**. Zápis $K \nless X, Y$ znamená $KEY(X) = 0 \text{ AND } KEY(Y) = 0$.
- CNT_OF – v diagramu označeno COF. Pokud není u přechodu uveden, předpokládá se hodnota **0**.

Výstupní signály:

Moorovy výstupy: FSM_CNT_CE, FSM_MX_MEM, FSM_MX_LCD

Mealyho výstupy: FSM_LCD_WR, FSM_LCD_CLR

